



به نام خدا



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده‌های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سیستم‌های دیجیتال 1

استاد: دکتر نوابی


تمرین کامپیوتری شماره 3

فرید سیاه‌کلی


شماره دانشجویی: 810198510

فروردین 1400

# 1) شکل مدار یک Full Adder:

 

 دیلی‌ها با توجه به پروژه اول، nmos #(3,4,5) و pmos #(5,6,7) هستند. که در نتیجه با توجه به cmos structure گیت xor:



$$to0 \text{ inverter} + 2 * to1 \text{ pmos} = 7 + 2 * 5 = 17ns$$

گیت دیلی xor to1:

$$to1 \text{ inverter} + 2 * toz \text{ pmos} = 5 + 2 * 7 = 19ns$$

گیت دیلی xor to0:

در نتیجه دیلی سیم  $S = (17 | 19) + 19$  می‌باشد که یعنی #(36,38) است.

همچنین به جای استفاده از and و or، از سه عدد nand استفاده شد که دیلی #(10,8) دارند

در نتیجه دیلی Co که از مسیر یک xor و دو nand می‌گذرد، برابر با #(35,37) می‌شود.


کد سیستم وریلاگ مدار Full Adder:

```
`timescale 1ns/1ns
module FullAdder(input A, B, Cin, output Co, S);
  wire [2:0] w;
  assign #(17,19) w[0] = A ^ B;
  assign #(17,19) S = w[0] ^ Cin;
  assign #(10,8) w[1] = ~(Cin & w[0]);
  assign #(10,8) w[2] = ~(A & B);
  assign #(10,8) Co = ~(w[1] & w[2]);
endmodule
```


تست بنچ مربوطه:

```
`timescale 1ns/1ns
module Part1_TB();
  reg A = 1;
  reg B = 0;
  reg Cin = 0;
  FullAdder UUT(A, B, Cin, Co, S);
  initial begin
    #50; A = 0;
    #50; Cin = 1;
    #50; B = 1;
    #50; B = 0;
    #50; A = 0;
    #50; Cin = 1;
    #50 $stop;
  end
endmodule
```

 شکل موج خروجی به صورت زیر است که در آن worst delay های هر دو سیم خروجی دیده می شوند.



 (2) با cascade کردن FA ها به شکل زیر، می توان یک n bit adder ساخت:



با استفاده از یک حلقه، n بار بیت های A و B را با ورودی Cin خودشان جمع می کنیم و سپس Co هر فول ادر را به فول ادر بعدی می دهیم. همچنین از بخش قبل دریافتیم که دیلی S (36,38) و دیلی Co (37,35) می باشد.


کد سیستم وریلاگ این n bit adder به شرح زیر می شود:

```
module n_bit_adder #(parameter n = 4) (output [n - 1 : 0] S, output Co, input [n - 1 : 0] A, B, input Cin);
    wire [n : 0] Ci; #(37,35)
    wire [n - 1 : 0] s; #(36,38)
    assign Ci[0] = Cin;
    genvar i;
    for(i = 0 ; i < n ; i = i + 1) begin
        assign {Ci[i+1], s[i]} = A[i] + B[i] + Ci[i];
    end
    assign S = s;
    assign Co = Ci[n];
endmodule
```

 
(3) تست بنچ مربوطه که در آن n را برابر 4 می گذاریم و با استفاده از \$random و repeat هر بار مقادیری برای A و b می سازیم:

```
`timescale 1ns/1ns
module Part2_TB();
    logic [3:0] A = 4'b1001;
    logic [3:0] B = 4'b1100;
    wire Co;
    wire [3:0] S;
    reg Cin = 0;
    integer seed;
    n_bit_adder #4 UUT(S, Co, A, B, Cin);
    initial begin
        repeat (20) begin
            #0 A = $random(seed);
            #0 B = $random(seed);
            #200;
        end
        $stop;
    end
endmodule
```

شکل موج خروجی که چند مثال را نشان می‌دهد:



(4) مدار one's counter:

 


کد سیستم وریلاگ توصیف کننده مدار که در آن با حلقه‌های متفاوت لایه‌های مدار را طراحی می‌کنیم:

```
module onescounter127bit #(parameter n = 6) (input [2*(n+1) : 0] I, output [n : 0] out);
  wire [65 : 0] w1;
  wire [47 : 0] w2;
  wire [31 : 0] w3;
  wire [19 : 0] w4;
  wire [11 : 0] w5;
  wire [6 : 0] w6;
  generate
  genvar i;
  for(i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
    n_bit_adder #1 nbitadder(I[3*i], I[3*i + 1], I[3*i + 2], w1[2*i], w1[2*i + 1]);
  end
  for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
    n_bit_adder #2 nbitadder(w1[4*i+1 : 4*i], w1[4*i+3 : 4*i+2], I[96+i], w2[3*i+1 : 3*i], w2[3*i+2]);
  end
  for(i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
    n_bit_adder #3 nbitadder(w2[6*i+2 : 6*i], w2[6*i+5 : 6*i+3], I[112+i], w3[4*i+2 : 4*i], w3[4*i+3]);
  end
  for(i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
    n_bit_adder #4 nbitadder(w3[8*i+3 : 8*i], w3[8*i+7 : 8*i+4], I[120+i], w4[5*i+3 : 5*i], w4[5*i+4]);
  end
  for(i = 0; i < 2; i = i + 1) begin
    n_bit_adder #5 nbitadder(w4[10*i+4 : 10*i], w4[10*i+9 : 10*i+5], I[124+i], w5[6*i+4 : 6*i], w5[6*i+5]);
  end
  n_bit_adder #6 nbitadder(w5[5:0], w5[11:6], I[126], w6[5 : 0], w6[6]);
  endgenerate
  assign out = w6;
endmodule
```

 
**(5)** تست بنچ مربوطه که در آن ابتدا 20 بار مقادیر رندوم گرفتیم و پس از آن marching را شروع کردیم:

[illegible]

بخشی از شکل موج one's counter در حالت 1 marching:



بیشترین دلیلی دیده شده در marching:

 


(6) کد سیستم وریلاگ توصیف کننده one's counter با استفاده از always که دیلی آن نیز با توجه به level 6 داشتن سیستم (که هرکدام با توجه به شماره لایه، همان تعداد FA دارد) برابر  $38 * (1+2+3+4+5+6+7)$  یا همان 798 نانو ثانیه است:

```
module onecount127bit_always #(parameter n = 6) (input [126 : 0] in, output [n : 0] out);
    integer i, temp = 0;
    always@(in) begin
        temp = 0;
        for(i = 0; i < 127; i = i + 1) begin
            temp = temp + in[i];
        end
    end
    assign #798 out = temp;
endmodule
```

تست بنچ مربوطه که در آن  $n$  را برابر 6 می‌گذاریم:

[illegible]

خروجی تست بنچ:

 

7) تعداد گیت‌های به کار رفته در سنتز بخش 4:

```
ABC RESULTS:          NAND cells:      30
ABC RESULTS:          NOR cells:       41
ABC RESULTS:          NOT cells:       13
ABC RESULTS:      internal signals:     23
ABC RESULTS:      input signals:       13
ABC RESULTS:      output signals:       7
```

تعداد گیت‌های به کار رفته در سنتز بخش 6:

```
ABC RESULTS:          NAND cells:      643
ABC RESULTS:          NOR cells:       830
ABC RESULTS:          NOT cells:       272
ABC RESULTS:    internal signals:      704
ABC RESULTS:      input signals:       134
ABC RESULTS:      output signals:        7
```

همانطور که مشاهده می‌شود نتیجه بخش 4 به مراتب بسیار بهینه‌تر از سنتر بخش 6 شده است. که با توجه به اینکه در بخش 4 ما عملاً levelهای مدار را طراحی کرده بودیم و اما در بخش 6 طراحی مدار را به برنامه سپرده بودیم، این تفاوت محسوس در نتایج، قابل پیش بینی بود.